

**SECTION C — (3 × 10 = 30 marks)**

Answer any THREE questions.

16. Obtain an expression for carrier concentration of intrinsic semiconductor.

உள்ளார்ந்த குறைக் கடத்தியில் மின்சமை துகளின் செறிவிற்கான கோவையைத் தருவி.

17. Explain the construction and working of RC coupled amplifier.

RC பிணப்பு பெருக்கியின் அமைப்பு மற்றும் செயலை விளக்குக.

18. Derive an expression for frequency of oscillations in Weinbridge oscillator.

வெயின்பால் அலையியற்றியில் தோற்றுவிக்கும் அலைவுகளின் அதிர் வெண்ணிற்கான சமன்பாட்டினைத் தருவி.

19. Describe the working of astable multivibrator with a neat circuit diagram.

நிலையில்லா பல்லதிர்வியின் வேலை செய்யும் விதத்தை தெளிவான சுற்று படத்துடன் விவரி.

20. Derive Radar range equation.

ரேடாரின் நெடுக்க சமன்பாட்டினை வருவி.

**NOVEMBER/DECEMBER 2019**

**BPH53 — BASIC ELECTRONICS**

Time : Three hours

Maximum : 75 marks

**SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)**

Answer ALL the questions.

1. What do you mean by forbidden energy gap?  
விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி பற்றி நீஷிர் அறிவது என்ன?

2. Mention the types of JFET.  
JFET ன் வகைகளைப் பட்டியலிடுக.

3. What are called hybrid parameters?  
கலப்பின பண்பளவிகள் என்றால் என்ன?

Define frequency response.  
அதிர்வெண் துவங்கல்வரை வரையறு.

5. Why we need feedback in oscillator?  
அலையியற்றியில் பின்னுட்டம் பயன்படுத்துவது ஏன்?

6. Write down the Barkhausen criterion for producing continuous oscillation.  
தொடர் அலை உருவாக்குவதற்கான பார்க்டுசேன் நிபந்தனையை எழுதுக.

7. Define clipping circuits.  
கத்தரித்தல் சுற்று வரையறு.
8. What is meant by multivibrator?  
பல்லதிர்வு பற்றி அறிவது என்ன?
9. Define modulation.  
பண்பேற்றம் வரையறு.
10. Give the application of RADAR.  
ரேடாரின் பயன்களைத் தருக.

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer ALL the questions.

11. (a) Explain the working of JFET.  
JFET ன் செயல்பாட்டை விளக்குக  
**Or**  
(b) Discuss the effect of temperature on fermilevel of a semiconductor.  
குறைக் கடத்தில் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் விணையும் பெர்மி ஆற்றல் மட்டுத்தின் விணைவை விவாதி.
12. (a) Derive input and output impedance of CE transistor amplifier in term of h-parameter.  
CE டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின்தடைக்கான கோவையை கலப்பின பண்பளவிய மூலமாக வருவி.  
**Or**  
(b) Explain the action of emitter follower.  
உழிழ்வான் பின்பற்றியின் செயலை விளக்குக.



13. (a) Describe the working of Hartly oscillator with a circuit.  
ஹார்ட்லி அலையியற்றி வேலை செய்யும் விதத்தை சுற்றுப்படத்துடன் விவரி.

**Or**

- (b) Write a note on crystal oscillator.  
படிக் அலையியற்றியினைப் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the working of biased clipper circuits.  
சார்பு கத்தரித்தல் சுற்று செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

**Or**

- (b) Construct differentiating circuit and explain in action.  
வகையாக்கல் சுற்றின் அமைப்பினை வரைந்து அதன் செயலை விளக்குக.

15. (a) Write a note on phase modulation.  
கட்ட பண்பேற்றம் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

**Or**

- (b) Compare AM, FM and PM.  
AM, FM மற்றும் PM இவற்றை ஒப்பிடுக.